

# Taller de Microarquitectura

# Sistemas Digitales


Segundo Cuatrimestre 2025

El presente taller consiste en analizar y extender una micro-arquitectura diseñada sobre el simulador *Logisim-evolution*. Se buscará codificar programas simples en ensamblador, modificar parte de la arquitectura y diseñar nuevas instrucciones.

Para este taller utilizaremos mayoritariamente el modo simulación. Sobre todo las opciones de “Enable clock ticks”.

Además utilizaremos el componente memoria RAM, que inicia con todas sus posiciones en 0 y dos memorias ROM cuyo valor puede ser cargado desde un archivo desde la opción “Contents→Open...”.

## Procesador OrgaSmall

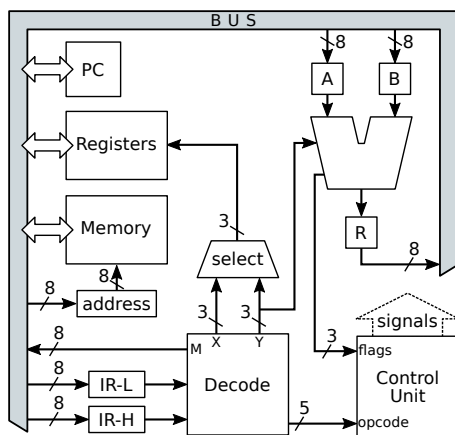

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida.
- 8 registros de propósito general, R0 a R7.
- 1 registro de propósito específico PC.
- Tamaño de palabra de 8 bits y de instrucciones 16 bits.
- Direcciones de 8 bits.
- Direccionamiento a Byte.
- Bus de 8 bits.
- Diseño microprogramado.

Se adjunta como parte de este taller las hojas de detalles del procesador OrgaSmall.

## Ejercicios

(1) **Introducción** - Recorrer la máquina y la hoja de datos, y responder:

- ¿Cuál es el tamaño de la memoria?
- ¿Qué tamaño tiene el PC?
- ¿Dónde se encuentra y qué tamaño tiene el IR?

Checkpoint 1 -

(2) **Analizar** - Estudiar el funcionamiento de los circuitos indicados y responder las siguientes preguntas:

- a) **PC** (Contador de Programa): ¿Qué función cumple la señal `inc`?
- b) **ALU** (Unidad Aritmético Lógica): ¿Qué función cumple la señal `opW`?
- c) **ControlUnit** (Unidad de control): ¿Cómo se resuelven los saltos condicionales? Describir el mecanismo.
- d) **microOrgaSmall** (**DataPath**): ¿Para qué sirve la señal `DE_enOutImm`? ¿Qué parte del circuito indica que índice del registro a leer y escribir?

---

Checkpoint 2

---

(3) **Ensamblar y correr** - Escribir en un archivo, compilar y cargar el siguiente programa:

```
JMP seguir

seguir:
SET R0, 0xFF
SET R1, 0x11

siguiente:
ADD R0, R1
JC siguiente

halt:
JMP halt
```

Para ensamblar un archivo `.asm` ejecutar el comando:

```
python assembler.py NombreDeArchivo.asm
```

Esto generará un archivo `.mem` que puede ser cargado en la memoria RAM de la máquina.

- a) Antes de correr el programa, identificar el comportamiento esperado.
- b) ¿Qué lugar ocupará cada instrucción en la memoria? Detallar por qué valor se reemplazarán las etiquetas.
- c) Ejecutar y controlar ¿cuántos ciclos de clock son necesarios para que este código llegue a la instrucción `JMP halt`?
- d) ¿Cuántas microinstrucciones son necesarias para realizar el `ADD`? ¿Cuántas para el salto?
- e) Asumiendo que el clock oscila a 32Hz, ¿cuánto tarda cada instrucción (en ms) y cuánto la ejecución?

---

Checkpoint 3

---

- (4) **Analizar** - Cada componente tiene una X sobre un cable. Para cada uno de ellos indicar qué sucedería si ese cable:

- a) Se corta
- b) Vale siempre 0 (la cantidad de bits necesarios)
- c) Vale siempre 1 (la cantidad de bits necesarios)

---

Checkpoint 4

---

- (5) **Programar** - Escribir en ASM un programa que calcule la suma de los primeros  $n$  números naturales. El valor resultante debe guardarse en R1, y se espera que el valor de  $n$  sea leído de R0.

---

Checkpoint 5

---

- (6) **Ampliando la máquina** - Agregar las siguientes instrucciones nuevas:

Nota1: Los siguientes ítems deben ser presentados mediante un código de ejemplo que pruebe la funcionalidad agregada.

Nota2: Tener en cuenta que si se agrega una operación, será necesario agregar el nombre mnemotécnico y el opcode en el archivo “`assembler.py`”.

Para generar un nuevo *set* de micro-instrucciones, generar un archivo `.ops` y traducirlo con el comando:

```
python buildMicroOps.py NombreDeArchivo.ops
```

Esto generará un archivo `.mem` que puede ser cargado en la memoria ROM de la unidad de control.

- a) Sin agregar circuitos nuevos, agregar la instrucción **SIG**, que dado un registro aumenta su valor en 1. Esta operación **no** modifica los flags. Utilizar como código de operación el 0x09.
- b) Sin agregar circuitos nuevos, agregar la instrucción **NEG** que obtenga el inverso aditivo de un número sin modificar los flags.  
Nota: el inverso aditivo de un número se puede obtener como `xor(XX, 0xFF)+0x01`. Utilizar como código de operación el 0x0A.
- c) Implementar un circuito que dados dos números  $A_{7-0}$  y  $B_{7-0}$  los combine de forma tal que el resultado sea  $B_1 A_6 B_3 A_4 B_5 A_2 B_7 A_0$ . Agregar la instrucción **MIX** que aplique dicha operación entre dos registros, asignándole un código de operación a elección.

---

Checkpoint 6

---